

# Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

## część 5

dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. PŁ



# Wprowadzenie

## Wprowadzenie

- **Układy cyfrowe – układy elektroniczne, w których sygnały napięciowe przyjmują tylko określoną liczbę poziomów z określonymi wartościami liczbowymi.**
- Jeżeli liczba poziomów napięć jest równa dwa to poziomom przypisywane są cyfry 0 i 1, wówczas układy cyfrowe realizują operacje zgodnie z **algebrą Boole’a** i nazywane są zwykle **układami logicznymi**.

# Wprowadzenie

## Wprowadzenie




- **Obecnie układy cyfrowe budowane są w oparciu o bramki logiczne realizujące elementarne operacje: iloczyn logiczny (AND), sumę logiczną (OR), negację NOT, itp.**
- Stopień skomplikowania współczesnych układów cyfrowych sprawia, że wykonuje się je w postaci układów scalonych.
- **Ze względu na sposób przetwarzania informacji** rozróżnia się dwie główne klasy układów logicznych:
  - 1 **układy kombinacyjne („bez pamięci”)** – sygnały wyjściowe zależą tylko od aktualnego stanu wejść
  - 2 **układy sekwencyjne („z pamięcią”)** – stan wyjść zależy nie tylko od aktualnego stanu wejść, ale również od stanów poprzednich.
   
# Wprowadzenie

Xeon E-2388G 8C/16T 3.20/5.10 GHz 16MB 3200MHz 8.00 GT/s 95W



Altera Cyclone IV EP4CE6 - płytka rozwojowa  
FPGA - Waveshare 6483



CD4001 HEF4001 CMOS 4001 and 2nd source

Kup teraz: 3,60 zł

Sprzedane przez "Rup teraz"

Zakończono w 1:01 dnia 03.08.2020 r.

Kategoria: Cyfrowe  
Lokalizacja: Anglia

ODBIĆ NATYCHNĄCE OFERTY


AKTUALNE PRZEMOTY SPRZEDAJĄCEGO

# Wprowadzenie

## Wprowadzenie

- **Dyskretyzacja wartości (kwantyzacja)** – podstawa cyfrowej abstrakcji (de facto zawsze operujemy na pewnych wartościach napięć)<sup>1</sup> – **przyporządkowanie wartościom sygnału z pewnego przedziału jednej wartości (symbolu)**.

<sup>1</sup>W procesie analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnału, czyli zamiany analogowego na cyfrowy, kwantyzacja jest najczęściej etapem następującym po próbkowaniu.

 

Rys. 1: Dyskretyzacja wartości – przykład

# Wprowadzenie


## Wprowadzenie

- **Kwantyzacja (np. – zero logiczne ("0")) – wartość napięcia z zakresu 0 V – 2,5 V; jedynka logiczna ("1") - 2,5 V – 5 V).**
- Przykładowo, w celu przesłania logicznego zera, wystarczy na ścieżkę sygnałową podać napięcie równe 1,25 V, a w celu transmisji logicznej jedynki napięcie o wartości 3,75 V.
- Sygnał z rys. 1 sekwencja 01010.
- **Dyskretyzacja zmniejsza dokładność reprodukcji sygnału w stosunku do transmisji analogowej. Ma jednak nad transmisją analogową ogromną przewagę przy przesyłaniu sygnału w obecności zakłóceń.**

## Wprowadzenie

## Wprowadzenie

Hipotetyczna sytuacja (rys. 2) – nadawca chce przekazać wartość A odbiorcy.

 

Rys. 2: Porównanie transmisji analogowej i cyfrowej w obecności zakłóceń

- **Transmisja sygnału analogowego** – wartość A wynosi 2,4 V. Zakłócenia transmisji → w odbiorniku wartość 2,6 V – **odbiornik błędnie interpretuje przesłaną wartość jako 2,6 V zamiast 2,4 V.**
- **Transmisja sygnału cyfrowego** – wartość A jest logicznym zerem. Nadawca przekazuje tę wartość, umieszczając na ścieżce (linii) napięcie o wartości 1,25 V → w odbiorniku napięcie 1,45 V o wartości poniżej progu 2,5 V, **odbiornik prawidłowo interpretuje przesłany sygnał jako logiczne zero.**

# Wprowadzenie

## Wprowadzenie

- **Dwa poziomy sygnały są wystarczające do wielu zastosowań, np. obliczenia logiczne obejmują sygnały o jednej z dwóch wartości: TRUE lub FALSE.**
- Dwupoziomowy sygnał jest przesyłany przez pojedynczy przewód (pojedynczą linię).
- Istnieją aplikacje wymagające większej precyzji, np. **aplikacja przetwarzania sygnału dźwięku może wymagać 256 lub większej ( $65536=2^{16}$ ) liczby poziomów dyskretyzacji.**
- Jedną z metod osiągnięcia większej precyzji jest **użycie kodowania** do tworzenia wielocyfrowych liczb.
- **Jeżeli każda cyfra przyjmuje jedną z dwóch wartości, cyfra taka nazywana jest cyfrą binarną lub bitem (z ang. skrót od *binary digit*).**
- *Sygnały wielobitowe są zwykle przesyłane wieloma przewodami (każda linia na jeden bit – transmisja równoległa) lub na drodze **multipleksowania**, czyli kolejnego przesyłania bitów jednym przewodem.*



# Wprowadzenie

## Wprowadzenie

- **Dwupoziomowa reprezentacja – reprezentacja binarna.**
- Praktycznie wszystkie układy cyfrowe używają reprezentacji binarnej ze względu na łatwość projektowania i produkcji.
- Poziomy w reprezentacji binarnej nazywają się różnie: **(a) TRUE lub FALSE, (b) ON lub OFF, (c) 1 lub 0, (d) HIGH lub LOW.**
- **Logika dodatnia – pozytywna** – na przykład 0 V w celu reprezentacji FALSE oraz 5 V w celu reprezentacji TRUE.
- **Logika ujemna – negatywna** przyporządkowanie przeciwne (TRUE – 0 V i FALSE – 5 V).
- W dalszej części stosowana jest logika dodatnia.

## Wprowadzenie

Tabela 1: Reprezentacja sygnałów binarnych,  $x$  – wartość pewnej zmiennej

TRUE	FALSE
0 V	5 V
5 V	0 V
2 V	0 V
0 V	1 V
ON	OFF
$0\text{ V} < x < 2,5\text{ V}$	$2,5\text{ V} < x < 5\text{ V}$
$0\text{ V} < x < 1\text{ V}$	$4\text{ V} < x < 5\text{ V}$
$0\text{ }\mu\text{A}$	$2\text{ }\mu\text{A}$

## Standardy poziomów logicznych


### Standardy poziomów logicznych

- Istnieje **wiele sposobów reprezentowania wartości binarnych**, które różnią się nie tylko typem sygnału (prąd lub napięcie), ale także wartością sygnału (na przykład 5 V lub 4 V w celu reprezentowania logicznej jedynki).
- Aby układy cyfrowe zbudowane przez różnych producentów współpracowały ze sobą muszą być one zgodne z pewnym **standardem**.
- Reprezentacja powinna zapewniać **prawidłowe działanie w obecności pewnego poziomu zakłóceń**.

# Standardy poziomów logicznych

## Standardy poziomów logicznych

**Wartości gwarantowane napięć odpowiadających poziomom logicznym (ang. static discipline, SD) należą do najważniejszych specyfikacji układów cyfrowych (rys. 3 [SLVA:2017]).**

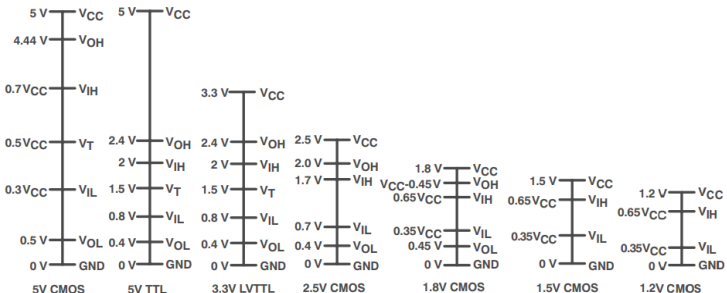


**Rys. 3:** Przykładowe wartości gwarantowane (standardy) napięć odpowiadających poziomom logicznym [SLVA:2017]

## Standardy poziomów logicznych

### Standardy poziomów logicznych

- **Specyfikacje standardowe – układy muszą prawidłowo interpretować prawidłowe (dopuszczalne) dane wejściowe (ang. valid) zgodnie z obraną reprezentacją i generować sygnały wyjściowe, które są prawidłowymi sygnałami logicznymi.**
- Najprostsza reprezentacja – podział zakresu napięć na dwa przedziały (rys. 4).
- **Problem interpretacji przez odbiornik napięcia o wartości 2,5 V na linii – w celu eliminacji – dodatkowy obszar (tzw. zabroniony), który dzieli dwa dotychczas utworzone regiony.**

 


Rys. 4: Najprostsza reprezentacja standardów napięć

# Standardy poziomów logicznych

## Standardy poziomów logicznych

- Zachowanie odbiornika jako **nieokreślone**, gdy na linii występuje napięcie w zabronionym obszarze.
- Odbiornik – każda wartość 0 V – 2 V, umieszczona przez nadawcę, jest poprawna dla logicznego zera, a dowolna wartość 3 V – 5 V poprawna dla logicznej jedynki. Napięcia z zakresu 2 V – 3 V są nieważne (invalid).
- **próg niskiego napięcia**  $V_L$  – największa wartość napięcia dla logicznego 0
- **próg wysokiego napięcia**  $V_H$  – najmniejsza wartość napięcia dla logicznej 1.

 

Rys. 5: Reprezentacja standardów napięć z obszarem zabronionym

## Standardy poziomów logicznych

### Standardy poziomów logicznych

- **Nadajnik** może wysyłać dowolną wartość z zakresu  $V_H - 5\text{ V}$  dla "1" oraz dowolną wartość  $0\text{ V} - V_L$  dla "0". **Układ nadawczy nie może nigdy umieszczać na linii wartości w zabronionym obszarze.**
- **Odbiornik** musi interpretować dowolną wartość z zakresu  $V_H - 5\text{ V}$  jako "1" oraz dowolną wartość  $0\text{ V} - V_L$  jako "0". Zachowanie odbiornika może być nieokreślone, jeśli napięcie na linii jest z przedziału  $V_L - V_H$ , ponieważ wartości te znajdują się w zabronionym regionie.
- **Reprezentacja ta nie jest odporna na zakłócenia.**

## Standardy poziomów logicznych

### Standardy poziomów logicznych - odporność na zakłócenia

- **W celu osiągnięcia odporności — wprowadza się pewne ograniczenia w zakresie wartości wysyłanych.**
- Założenie: odbiornik może interpretować napięcia poniżej 2 V jako "0".
- Założenie: nadajnik ma ograniczone możliwości wysyłania napięć niższych niż 0,5 V jako "0".
- Wysyłanie napięcia o wartości 0,5 V jako "0" sprawi, że dopiero zakłócenia przekraczające wartość 1,5 V (dodatnią) spowodują, że sygnał napięciowy wysyłany przez nadajnik będzie w zabronionym obszarze ( $> 2$  V).



## Standardy poziomów logicznych


### Standardy poziomów logicznych - odporność na zakłócenia

- **Logiczna jedynka**
- Założenie: odbiornik może interpretować napięcia powyżej 3 V jako "1".
- Założenie: nadajnik ma ograniczone możliwości wysyłania napięć powyżej 4,5 V jako "1".
- Tak więc (przy założeniu, że nadajnik wysyła 4,5 V) zakłócenia o wartości co najmniej 1,5 V odejmujące się od sygnału na linii mogą sprawić, że sygnał napięciowy na linii będzie w zabronionym obszarze.
- Taki wybór poziomów napięć zapewnia **odporność na zakłócenia wynoszącą 1,5 V** dla logicznej jedynki.

# Standardy poziomów logicznych

## Standardy poziomów logicznych - odporność na zakłócenia

- **Węższe przedziały wartości napięć w nadajniku w porównaniu z przedziałami dla odbiornika – asymetria progów napięcia wejściowego i wyjściowego.**
- Rys. 6 pokazuje zależności pomiędzy prawidłowymi poziomami napięć i sygnałami logicznymi, które są  **powszechnie stosowane w układach cyfrowych.**

 

Rys. 6: Reprezentacja standardów napięć uwzględniająca odporność na zakłócenia

- Nadajnik "0" – musi umieścić na linii wartość napięcia mniejszą niż  $V_{OL}$ .
- Odbiornik musi interpretować  $u < V_{IL}$  jako "0".
- $V_{IL}$  musi być większe od  $V_{OL}$  – **margines zakłóceń.**
- Nadajnik "1" – musi wprowadzić na linię napięcie wyjściowe większe niż  $V_{OH}$ .
- Odbiornik musi interpretować  $u > V_{IH}$  jako "1".
- $V_{OH}$  musi być większe od  $V_{IH}$  – **margines zakłóceń.**

## Standardy poziomów logicznych

### Standardy poziomów logicznych - odporność na zakłócenia

- **Margines zakłóceń definiujemy zarówno dla transmisji "1", jak "0".**
- Dla logicznego zera –  $NM_0 = |V_{OL} - V_{IL}|$
- Dla logicznej jedynki –  $NM_1 = |V_{OH} - V_{IH}|$
- **Zakres napięć pomiędzy  $V_{IL}$ , a  $V_{IH}$  jest obszarem zabronionym. Gdy  $NM_1$  oraz  $NM_0$  są jednakowe – marginesy zakłóceń są symetryczne.**
- Przy projektowaniu ważna jest **maksymalizacja marginesów zakłóceń w celu osiągnięcia maksymalnej odporności.**

Maksymalizacja  $NM_0$  – maksymalizacja  $V_{IL}$  i minimalizacja  $V_{OL}$ .

Maksymalizacja  $NM_1$  – maksymalizacja  $V_{OH}$  i minimalizacja  $V_{IH}$ .

# Podstawy algebry Boole'a

## Algebra Boole'a – wprowadzenie

- **Binarna reprezentacja ma naturalny związek z logiką**, a zatem obwody cyfrowe są powszechnie używane do implementacji wyrażeń logicznych.
- Logiczne wyrażenie: *jeżeli ( $X$  jest TRUE) i ( $AND$ ) ( $Y$  jest TRUE), to ( $Z$  jest TRUE), w przeciwnym przypadku ( $Z$  ma wartość FALSE).*
- *NOT* oznaczamy znakiem tyldy  $\sim$  albo poziomą kreską nad zmienną lub wyrażeniem, np.  $\overline{B}$ .
- Dla wygody używamy symbolu 1, TRUE lub HIGH wymiennie, podobnie jak 0, FALSE oraz LOW.

Tabela 2: Wybrane operacje logiczne i ich symbole

operator logiczny	symbol
AND	$\cdot$
OR	$+$
NOT	$\sim ()$

# Podstawy algebry Boole'a

## Tablice (tabele) prawdy

**Tablica prawdy funkcji logicznej – wszystkie możliwe kombinacje wartości wejściowych i odpowiadające im wartości wyjściowe.**

**Tabela 3:** Tablica prawdy dla iloczynu logicznego  $Z = X \cdot Y$

X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**Tabela 4:** Tablica prawdy dla sumy logicznej  $Z = X + Y$

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Podstawy algebry Boole'a

Tabela 5: Tablica prawdy dla negacji logicznej  $Z = \text{NOT } X$

X	Z
0	1
1	0


Tabela 6: Tablica prawdy dla wyrażenia logicznego  $C = A + \bar{B}$

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

# Podstawowe bramki logiczne

## Wprowadzenie

- **Inna reprezentacja funkcji boolowskich wykorzystuje bramki logiczne.**
- Bramki zbudowane są z elementów podstawowych w postaci układów scalonych, a jedną z możliwych realizacji jest omawiana dalej **technologia wykorzystująca tranzystory MOS** (obecnie dominująca technologia wytwarzania układów scalonych).
- Oznaczenie bramki realizującej operację logiczną  $Z = X \text{ AND } Y$  pokazano na rys. 7.

 

Rys. 7: Bramka AND


# Podstawowe bramki logiczne

## Wprowadzenie

- Wyjście bramki **układu kombinacyjnego** jest wyłącznie funkcją jej wejść.
- **Wszystkie bramki muszą zapewniać wartości gwarantowane napięć odpowiadających poziomom logicznym (ang. static discipline)** – jeżeli na wejścia podane zostaną sygnały należące do prawidłowego zakresu wejściowego, na wyjściu pojawią się sygnały należące do prawidłowego zakresu wyjściowego.
- **Układ kombinacyjny** – abstrakcyjna reprezentacja obwodu, która spełnia dwie właściwości: wyjścia bramki są funkcją wejść bramki oraz spełnione są wymagania dotyczące wartości gwarantowanych poziomów logicznych.



# Podstawowe bramki logiczne

 

Rys. 8: Symbole wybranych bramek logicznych

# Podstawowe bramki logiczne

## Podstawowe bramki logiczne

- **Bramka OR** realizuje funkcję LUB wejść.
- **Bramka NOT** umieszcza na wyjściu wartość przeciwną do wartości wejściowej (negacja, wartość komplementarna, np. 0–1, 1–0). Dla wygody, często oznacza się funkcję NOT w układach logicznych za pomocą symbolu  $\circ$ .
- **Bramka bufora** lub bramka tożsamości kopiuje wartość wejściową na wyjście, czyli  $A = A$ .
- **Funkcja NAND** jest odpowiednikiem operacji AND, po której następuje operacja NOT.
- Na przykład  $A = B \text{ NAND } C$  jest równoważna  $A = \overline{B \text{ AND } C}$ . Podobnie **operacja NOR** jest równoważna operacji OR, a następnie operacji NOT.

# Podstawowe bramki logiczne


**Tabela 7:** Tablica prawdy dla kilku funkcji dwuwejściowych

WEJŚCIA		AND	OR	NAND	NOR
$A$	$B$	$B \cdot C$	$B + C$	$\overline{B \cdot C}$	$\overline{B + C}$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0


# Podstawowe bramki logiczne

## Podstawowe bramki logiczne

- Bramki mogą mieć wiele wejść.
- Bramki logiczne można łączyć za pomocą przewodów w celu zrealizowania bardziej złożonych funkcji logicznych (rys. 10).

 

Rys. 9: Czerowejściowa bramka AND

 


Rys. 10: Realizacja funkcji  $C = A + \bar{B}$  za pomocą bramek logicznych

# Podstawowe bramki logiczne

## Podstawowe bramki logiczne

- Wyrażenie logiczne  $\overline{AB + C + D}$  można zrealizować na kilka sposobów.
- Możemy użyć jednej bramki 2-wejściowej AND, bramki OR o trzech wejściach oraz inwertera (NOT), jak pokazano na rys. 11.
- Możemy również zastąpić parę bramek AND i NOT bramką NOR.
- Alternatywnie, przepisując wyrażenie jako  $\overline{((AB) + (C + D))}$ , możemy zaimplementować tę samą funkcję za pomocą bramek: AND, OR oraz NOR.

 

Rys. 11: Różne realizacje tej samej funkcji logicznej

# Podstawowe bramki logiczne

## Podstawowe bramki logiczne

- Wyrażenia logiczne można przedstawić w postaci tablic prawdy lub realizując je na poziomie bramek logicznych.
- **W jaki sposób można automatycznie wyznaczyć wyrażenie logiczne na podstawie tabeli prawdy?**
- **Standardowa (kanoniczna) forma zapisu wyrażeń logicznych – postać sumy iloczynów.**

# Podstawowe bramki logiczne

## Podstawowe bramki logiczne

- Można zapisać wyrażenie logiczne w formie kanonicznej na podstawie tablicy prawdy najpierw zapisując iloczyn dla każdego wiersza w tabeli prawdy, dla którego w kolumnie wyjściowej jest logiczna jedynka, a następnie sumując otrzymane iloczyny.
- Zmienna w iloczynach zapisywana jest w postaci podstawowej, gdy w danym wierszu występuje dla niej logiczna jedynka lub komplementarnej w przypadku przeciwnym.
- Postępując w ten sposób –  $Z = \overline{X}Y + X\overline{Y} + XY$  dla tablicy prawdy pokazanej w tabeli 8.

Tabela 8: Tablica prawdy dla sumy logicznej  $Z = X + Y$

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Upraszczenie wyrażeń logicznych

## Upraszczenie wyrażeń logicznych

- **Uproszczenie wyrażeń logicznych minimalizuje koszty realizacji.**
- Można wykazać, że wyrażenie  $A + B\bar{B} + C$  (wymagające trzech bramek), jest równoważne wyrażeniu  $A + C$ , które wymaga jednej bramki OR (potwierdza to wynik w tablicy prawdy 9).

**Tabela 9:** Tablica prawdy dla dwóch funkcji logicznych  $Y = A + B\bar{B} + C$ ,  $Z = A + C$

$A$	$B$	$C$	$Y = A + B\bar{B} + C$	$Z = A + C$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1



## Upraszczenie wyrażeń logicznych

### Upraszczenie wyrażeń logicznych

Podstawowe zasady upraszczania wyrażeń logicznych:

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$A \cdot A = A$$

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot 1 = A$$

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A + A = A$$

$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$AB = BA$$

$$A + B = B + A$$

$$(AB)C = A(BC)$$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

### Upraszczenie wyrażeń logicznych

Podane reguły można wykorzystać do uproszczenia wyrażeń logicznych w celu zmniejszenia liczby bramek wymaganych do realizacji sprzętowej (ważne np. w układach FPGA).

# Upraszczenie wyrażeń logicznych

## Upraszczenie wyrażeń logicznych

Zasady te można sprawdzić, porównując tablice prawdy dla obu stron odpowiednich równań (np. tabela 10).

**Tabela 10:** Tablica prawdy dla dwóch funkcji logicznych  $Y = A + \bar{A}B$ ,  $Z = A + B$

$A$	$B$	$\bar{A}B$	$Y = A + \bar{A}B$	$Z = A + B$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

# Upraszczenie wyrażeń logicznych

## Prawa de Morgana

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}, \quad (1)$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad (2)$$

są niezwykle użyteczne w procesie upraszczania zapisu wyrażeń logicznych (tabela 11).


**Tabela 11:** Tablica prawdy dla praw De Morgana

$A$	$B$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A \cdot B$	$A + B$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

# Upraszczenie wyrażeń logicznych

## Prawa de Morgana

Prawa de Morgana w kategoriach bramek logicznych – rys. 12.

 


Rys. 12: Realizacja praw de Morgana za pomocą bramek logicznych

# Upraszczenie wyrażeń logicznych

## Upraszczenie wyrażeń logicznych

Bezpośrednia implementacja wyrażenia logicznego  $AB\bar{B} + BC + \bar{C}$  wymaga zastosowania **pięciu bramek dwuwejściowych**, jak pokazano na rys. 13, **przy założeniu dostępności zmiennych w postaci podstawowej i komplementarnej**.

W przeciwnym razie konieczne byłoby zastosowanie jeszcze dwóch dodatkowych bramek NOT (inwerterów).

 

Rys. 13: Bezpośrednia realizacja sprzętowa wyrażenia  $AB\bar{B} + BC + \bar{C}$


# Upraszczenie wyrażeń logicznych

## Upraszczenie wyrażeń logicznych

Uproszczenie wyrażenia  $AB\bar{B} + BC + \bar{C}$  w następujący sposób:

$$AB\bar{B} + BC + \bar{C} = A(B\bar{B}) + BC + \bar{C} = A0 + BC + \bar{C} = 0 + BC + \bar{C} = (0 + BC) + \bar{C} = BC + \bar{C} = B + \bar{C}$$

co umożliwia implementację w postaci **jednej bramki** (rys. 14).

 

Rys. 14: Najprostsza realizacja sprzętowa wyrażenia  $AB\bar{B} + BC + \bar{C}$

# Reprezentacja liczb

## Reprezentacja liczb

- **Binarna reprezentacja przyporządkowuje sygnałowi wysoki lub niski poziom logiczny.**
- Te dwie wartości mogą służyć do reprezentowania dwóch liczb na przykład 0 i 1.
- Jedna cyfra dziesiętna może reprezentować jedną z dziesięciu wartości (0, 1, 2, ..., 9), pojedyncza binarna cyfra (określana jako bit) reprezentuje jedną z dwóch wartości (0, 1).  
**Większe liczby są skonstruowane przez łączenie wielu cyfr.**

- Liczba dziesiętna  $sdj$  utworzona przez połączenie cyfr  $s$ ,  $d$  i  $j$  ma wartość

$$s \cdot 10^2 + d \cdot 10^1 + j \cdot 10^0. \quad (3)$$

- Liczba binarna  $lmn$  utworzona przez łączenie liczb binarnych  $l$ ,  $m$  i  $n$  ma wartość

$$l \cdot 2^2 + m \cdot 2^1 + n \cdot 2^0. \quad (4)$$

# Reprezentacja liczb

## Reprezentacja liczb

- Wartość binarnej liczby  $A_n A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0$  jest określona przez

$$\sum_{i=0}^n A_i 2^i. \quad (5)$$


np. liczba 110 odpowiada dziesiętnej wartości 6.

- W celu reprezentacji liczb ujemnych można wprowadzić następującą interpretację pierwszego bitu (od lewej) i przyjąć, że 0 oznacza liczbę dodatnią, a 1 oznacza liczbę ujemną.** -jedna z wielu możliwych reprezentacji, t.zw. zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang. SM Signed Magnitude) najbardziej zbliżony do systemu zapisu liczb używanego przez nas,  $LZM = (-1)^{\text{bit znaku}} \times \text{modul liczby}$ . Zatem liczba 110 oznacza  $-2$   $((-1)^1 * (2^1))$ , a liczba 010 reprezentuje  $2$   $((-1)^0 * (2^1))$ .
- Operacje na liczbach binarnych mogą być wykonywane w sposób analogiczny do operacji na liczbach dziesiętnych, jak to pokazano na rys. 15.




# Reprezentacja liczb

dodawanie dziesiętne

 

(a)

dodawanie binarne

 

(b)

Rys. 15: Dodawanie liczb dziesiętnych i binarnych

# Reprezentacja liczb

## Reprezentacja liczb

### Uwagi:

- dodawanie cyfr generuje sumę i cyfrę przeniesienia
- dodanie pary liczb dwucyfrowych może czasami skutkować wynikiem w postaci liczby trzycyfrowej.

# Realizacja sprzętowa sumatora

## Sumator

- Cel: dodać parę dwóch binarnych liczb dodatnich A (zapis  $A_1A_0$ ) oraz B ( $B_1B_0$ ).
- **Metoda pierwsza polega na utworzeniu tablicy prawdy (tabela 12) dla operacji dodawania z przeniesieniem.**

Tabela 12: Tablica prawdy dla sumatora dwubitowego

$A_1$	$A_0$	$B_1$	$B_0$	$S_2$	$S_1$	$S_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

## Sumator

## Sumator

- Z tabeli prawdy otrzymujemy reprezentację sum iloczynów:

$$\begin{aligned}
 S_0 &= \overline{A_1} \overline{A_0} \overline{B_1} B_0 + \overline{A_1} \overline{A_0} B_1 B_0 + \overline{A_1} A_0 \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{A_1} A_0 B_1 \overline{B_0} \\
 &\quad + A_1 \overline{A_0} \overline{B_1} B_0 + A_1 \overline{A_0} B_1 B_0 + A_1 A_0 \overline{B_1} \overline{B_0} + A_1 A_0 B_1 \overline{B_0} \\
 &= \overline{A_0} B_0 + A_0 \overline{B_0},
 \end{aligned} \tag{6}$$


$$\begin{aligned}
 S_1 &= \overline{A_1} \overline{A_0} B_1 \overline{B_0} + \overline{A_1} \overline{A_0} B_1 B_0 + \overline{A_1} A_0 \overline{B_1} B_0 + \overline{A_1} A_0 B_1 \overline{B_0} \\
 &\quad + A_1 \overline{A_0} \overline{B_1} \overline{B_0} + A_1 \overline{A_0} \overline{B_1} B_0 + A_1 A_0 \overline{B_1} \overline{B_0} + A_1 A_0 B_1 B_0 \\
 &= A_1 A_0 B_1 B_0 + A_1 \overline{B_1} \overline{B_0} + A_1 \overline{A_0} \overline{B_1} + \overline{A_1} B_1 \overline{B_0} + \overline{A_1} A_0 \overline{B_1} B_0 + \overline{A_1} A_0 B_1,
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \overline{A_1} A_0 B_1 B_0 + A_1 \overline{A_0} B_1 \overline{B_0} + A_1 \overline{A_0} B_1 B_0 + A_1 A_0 \overline{B_1} B_0 \\
 &\quad + A_1 A_0 B_1 \overline{B_0} + A_1 A_0 B_1 B_0 = A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_0 B_1 B_0.
 \end{aligned} \tag{8}$$

# Sumator

## Sumator

Stąd bezpośrednia realizacja sprzętowa (rys. 16).

 


Rys. 16: Bezpośrednia realizacja sprzętowa sumatora dwubitowego

# Sumator

## Sumator

- Druga metoda polega na realizacji sprzętowej sumatora jednobitowego przy wykorzystaniu tabeli prawdy, a następnie jego wykorzystanie do realizacji sprzętowej sumatora dwubitowego.
- Jest to przykład często stosowanej techniki zwanej metodą dziel i rządź (zwycięzaj) (ang. **divide-and-conquer**).
- **Sumatory jednobitowe (ang. full adders)** mają trzy wejścia – dwa odpowiadające dwóm cyfrom, które są dodawane ( $A_i$  oraz  $B_i$ ), jedno odpowiadające bitowi przeniesienia z pozycji niższej ( $C_i$ ) oraz dwa wyjścia: bit sumy  $S_i$  i bit przeniesienia na wyższą pozycję  $C_{i+1}$  (rys. 17).

 

Rys. 17: Symbol sumatora jednobitowego

# Sumator

## Sumator

Tablica prawdy jednobitowego sumatora – tabela 13.

**Tabela 13:** Tablica prawdy dla sumatora jednobitowego z przeniesieniem

$A_i$	$B_i$	$C_i$	$C_{i+1}$	$S_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

# Sumator

## Sumator

Wyrażenie logiczne dla sumy bitowej  $S_i$  oraz bitu przeniesienia  $C_{i+1}$ :

$$S_i = \overline{A_i}\overline{B_i}C_i + \overline{A_i}B_i\overline{C_i} + A_i\overline{B_i}\overline{C_i} + A_iB_iC_i, \quad (9)$$


$$C_{i+1} = \overline{A_i}B_iC_i + A_i\overline{B_i}C_i + A_iB_i\overline{C_i} + A_iB_iC_i. \quad (10)$$



## Sumator

## Sumator

Rys. 18 – realizacja sprzętowa sumatora jednobitowego z przeniesieniem,

 


Rys. 18: Realizacja sprzętowa sumatora jednobitowego

# Sumator

## Sumator

Rys. 19 – schematyczna budowa sumatora dwubitowego złożonego z dwóch sumatorów jednobitowych.

 

Rys. 19: Schemat sumatora dwubitowego